

Aula 06 - Circuitos combinatórios

Simplificação algébrica

Projetos de circuitos lógicos

Multiplexadores

Decodificadores


Memórias apenas de leitura

Circuito somadores

 Exercícios


Simplificação algébrica

- Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):




Simplificação algébrica

 - Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):




Simplificação algébrica

 - Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):




Simplificação algébrica

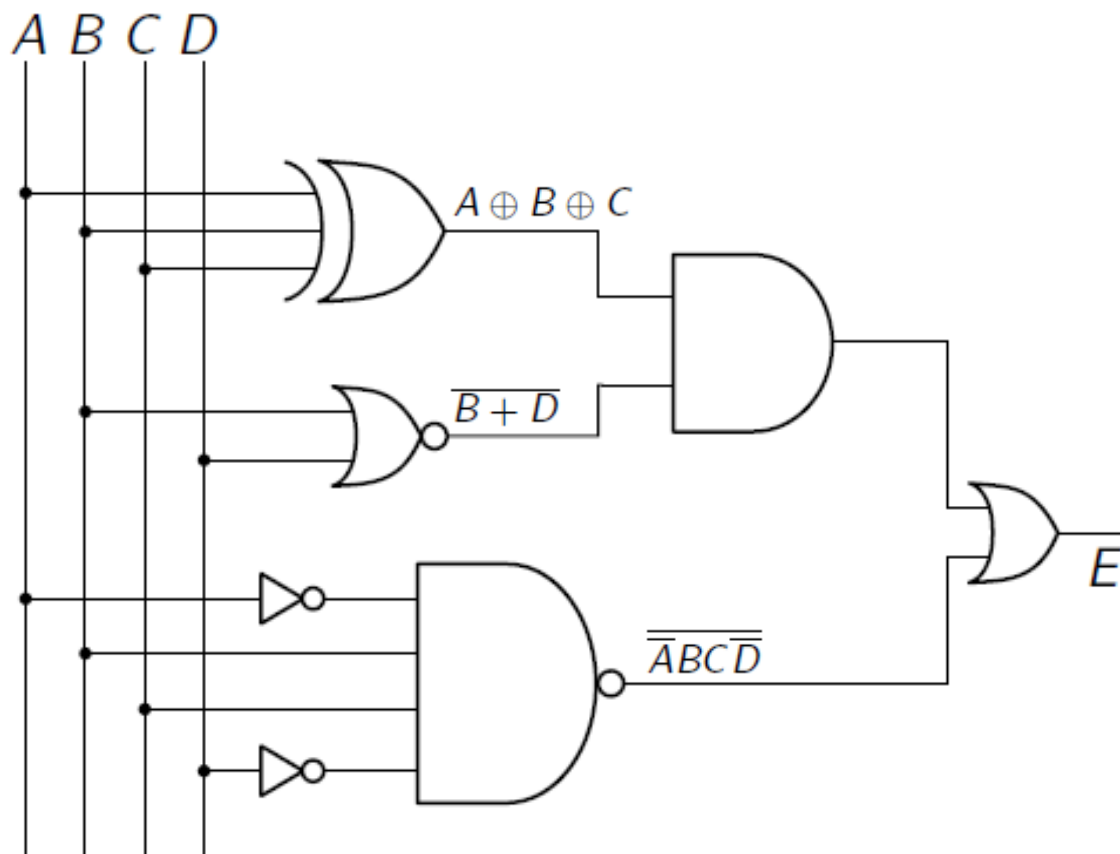- Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):




Simplificação algébrica

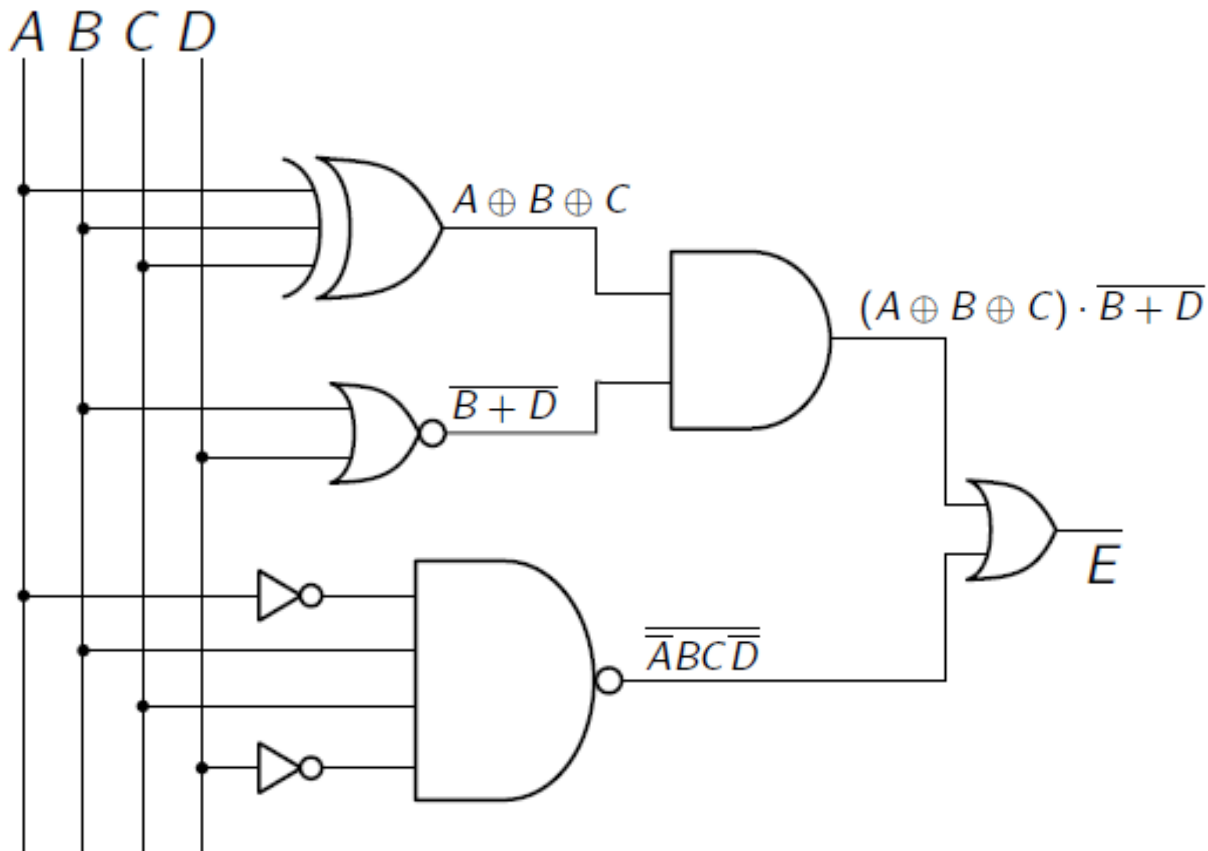- Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):




Simplificação algébrica

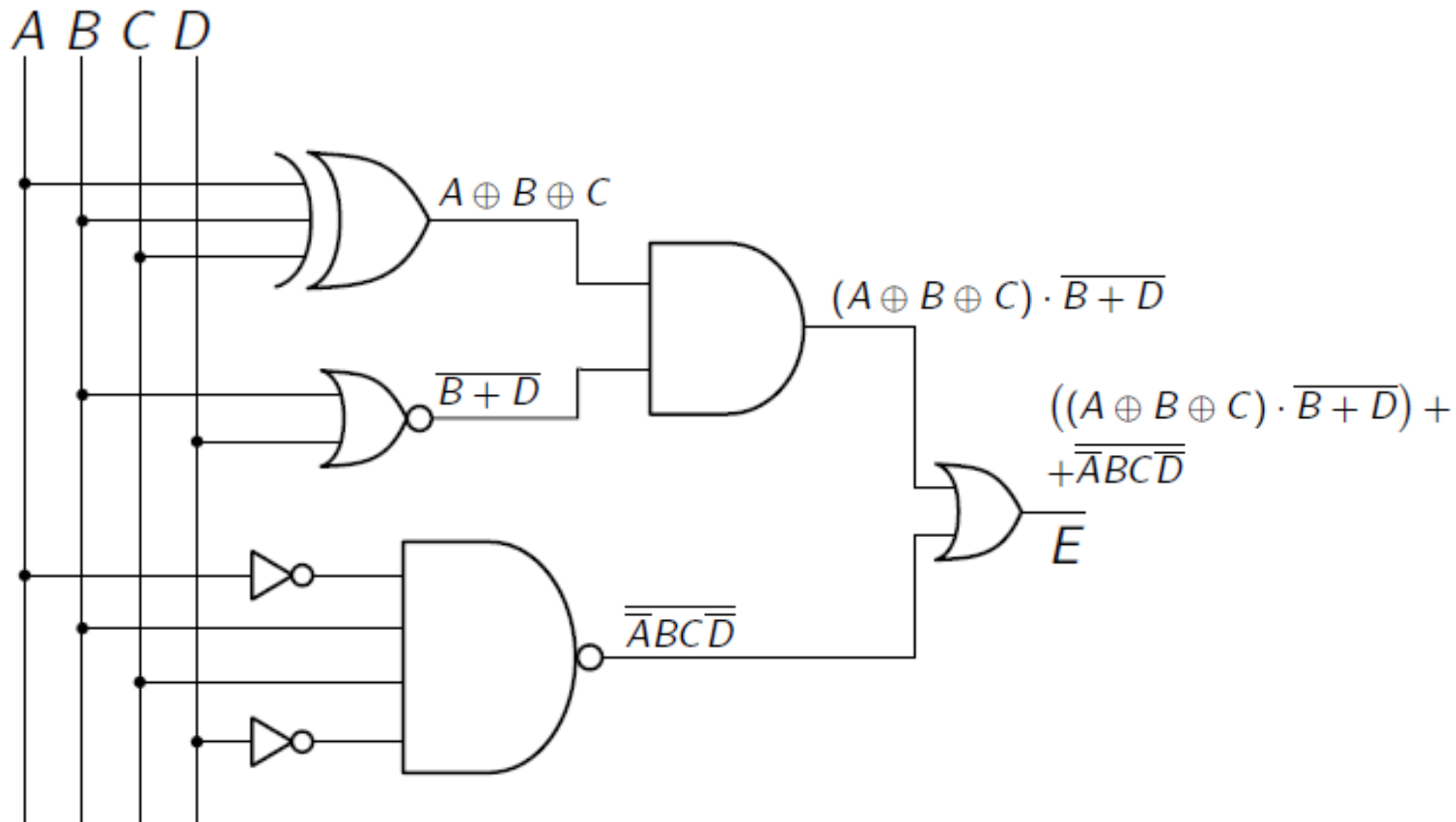- Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):



Simplificação algébrica

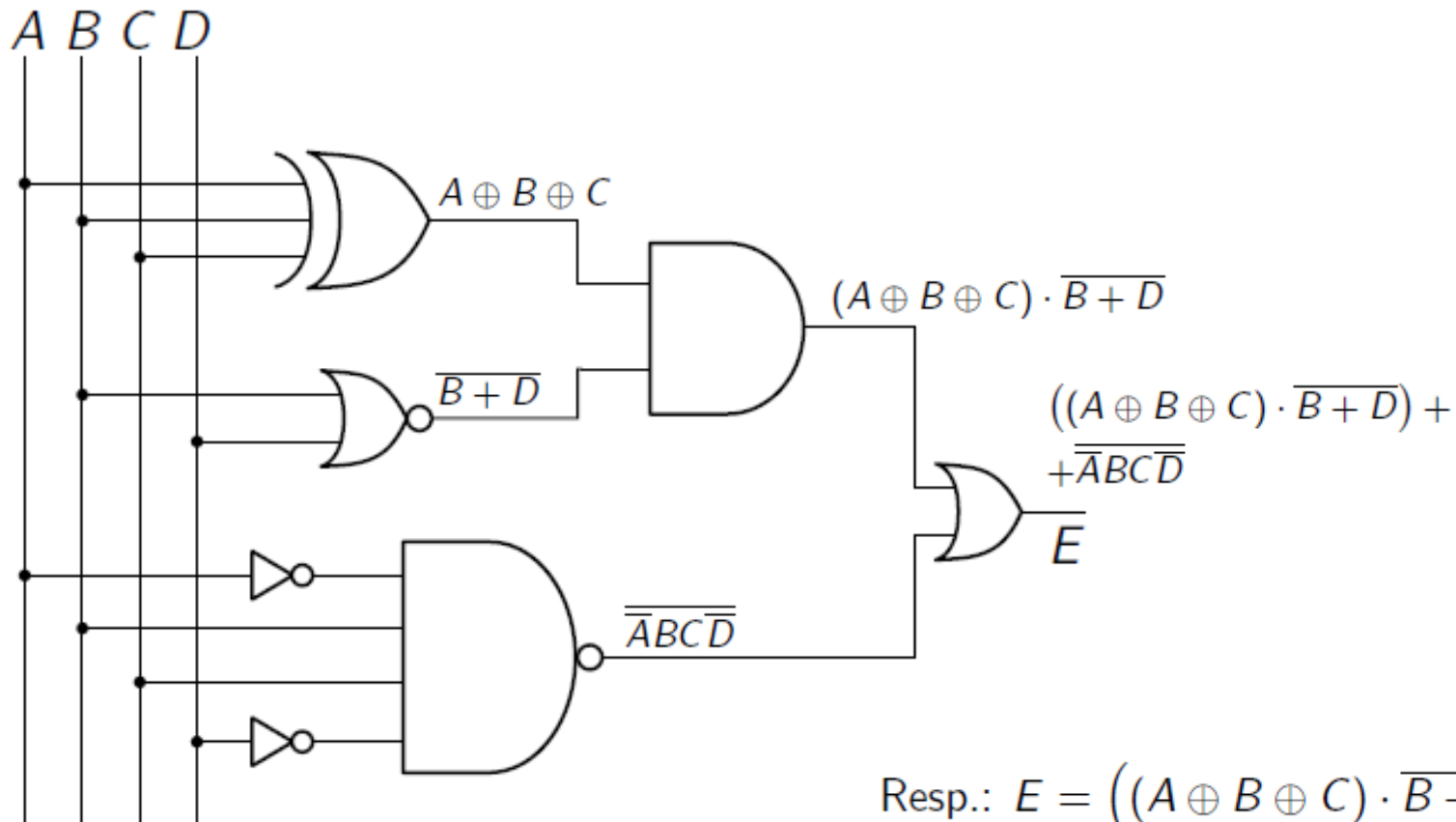- Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para E em função de (A, B, C, D):




Resp.: $E = ((A \oplus B \oplus C) \cdot \overline{B + D}) + \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$

Simplificação algébrica

- Aplicar as identidades da álgebra booleana para gerar uma função equivalente com menos variáveis
 - Apenas para expressões **MUITO simples**.
- Para expressões mais complexas
 - Utilizar os **Mapas de Karnaugh**
- EXEMPLO:
 - $F = A'B + BC' \rightarrow 5$ operadores
 - Simplificada: $F = B(A' + C') \rightarrow 4$ operadores

Simplificação algébrica

 - Aplicar as identidades da álgebra booleana para gerar uma função equivalente com menos variáveis
 - Apenas para expressões **MUITO simples**.
- Para expressões mais complexas
 - Utilizar os **Mapas de Karnaugh**
- EXEMPLO:
 - $F = A'B + BC' \rightarrow 5$ operadores
 - Simplificada: $F = B(A' + C') \rightarrow 4$ operadores



Projeto de circuitos lógicos

- Geralmente não utilizamos todos os tipos de portas lógicas em uma implementação de circuito lógico.
 - Um número menor de portas lógicas torna o **projeto mais simples**.

Projeto de circuitos lógicos

- Geralmente não utilizamos todos os tipos de portas lógicas em uma implementação de circuito lógico.
 - Um número menor de portas lógicas torna o **projeto mais simples**.
- Conjunto de portas lógicas **funcionalmente completos**:
 - Qualquer função booleana pode ser implementada usando apenas as portas de um conjunto
 - AND, OR, NOT**
 - AND, NOT
 - OR, NOT
 - NAND
 - NOR

Projeto de circuitos lógicos

- **AND, OR, NOT:**

- Conjunto funcionalmente completo pois representam as três operações básicas da álgebra booleana.

Projeto de circuitos lógicos

- **AND, OR, NOT:**

- Conjunto funcionalmente completo pois representam as três operações básicas da álgebra booleana.

- **AND, NOT:**

- Para ser funcionalmente completo:

- É necessário representar a função OR usando AND e NOT

- Pelas leis de De Morgan: $A + B = (A' \cdot B')'$

- $A \text{ OR } B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B))$

Projeto de circuitos lógicos

- **AND, OR, NOT:**

- Conjunto funcionalmente completo pois representam as três operações básicas da álgebra booleana.

- **AND, NOT:**

- Para ser funcionalmente completo:
 - É necessário representar a função OR usando AND e NOT
 - Pelas leis de De Morgan: $A + B = (A' \cdot B')'$
 - $A \text{ OR } B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B))$

- **OR, NOT:**

- Analogamente ao conjunto AND, NOT
 - Pelas leis de De Morgan: $A \cdot B = (A' + B')'$
 - $A \text{ AND } B = \text{NOT} ((\text{NOT } A) \text{ OR } (\text{NOT } B))$

Projeto de circuitos lógicos

- Elabore um circuito com portas lógicas NOT, AND e OR cuja saída corresponda à expressão $A \text{ XOR } B$:

Projeto de circuitos lógicos


- Elabore um circuito com portas lógicas NOT, AND e OR cuja saída corresponda à expressão $A \text{ XOR } B$:

Sabemos que $A \text{ XOR } B = A'B \text{ OR } AB'$

Projeto de circuitos lógicos

- Elabore um circuito com portas lógicas NOT, AND e OR cuja saída corresponda à expressão $A \text{ XOR } B$:

 Sabemos que $A \text{ XOR } B = A'B \text{ OR } AB'$




NAND e NOR

- As funções **AND**, **OR** e **NOT** podem ser implementadas usando apenas a porta **NAND** ou apenas a porta **NOR**.

NAND e NOR

- As funções **AND**, **OR** e **NOT** podem ser implementadas usando apenas a porta **NAND** ou apenas a porta **NOR**.


NAND

 


NAND e NOR

- As funções **AND**, **OR** e **NOT** podem ser implementadas usando apenas a porta **NAND** ou apenas a porta **NOR**.

NAND

 


NOR

 

Aplicações

Multiplexadores

 - Várias entradas.
- Uma única saída.
- A cada instante uma única entrada passa para a saída.
- Determinado por um conjunto de linhas de seleção.
- Para n linhas de controle:
 - 2^n entradas



Multiplexadores

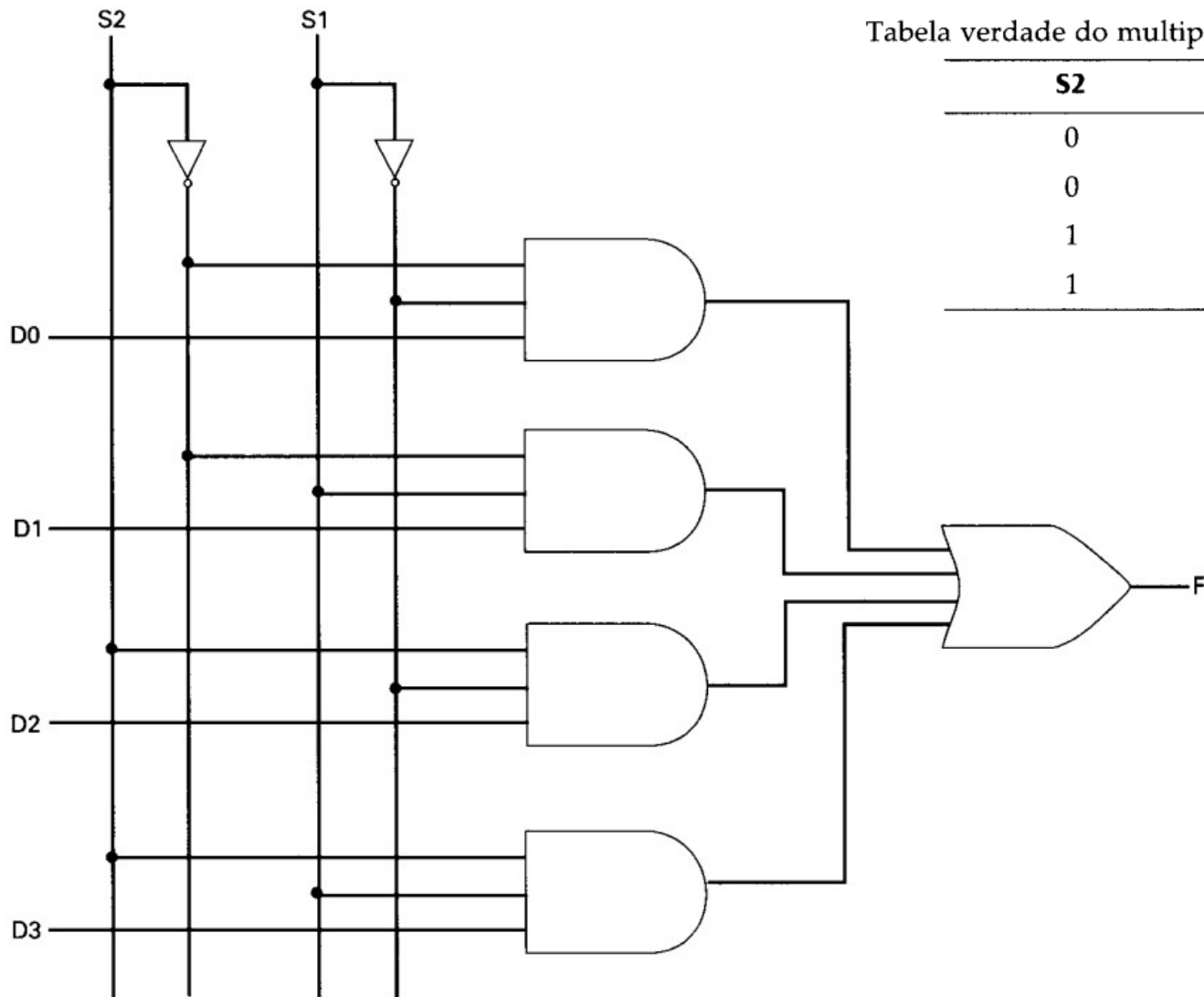


Tabela verdade do multiplexador 4-para-1

S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

- Circuito combinatório:
 - Um certo número de linhas de saída.
 - Apenas uma é ativada em cada instante
 - dependendo do padrão de sinais de entrada.

Decodificadores

 


Figura A.15 Decodificador com 3 entradas e $2^3 = 8$ saídas.

Decodificação de Endereços

- Memória de 1 Kbyte
 - 4 pastilhas de memória RAM de 256 bytes (256 palavras de 8 bits)

Endereço	Pastilha
0000-00FF	0
0100-01FF	1
0200-02FF	2
0300-03FF	3

Decodificação de Endereços

- Memória de 1 Kbyte

- 4 pastilhas de memória RAM de 256 bytes (256 palavras de 8 bits)

Endereço	Pastilha
0000-00FF	0
0100-01FF	1
0200-02FF	2
0300-03FF	3

- Endereços de 10 bits

- 8 bits menos significativos ($2^8 = 256$ palavras)
 - 2 bits mais significativos ($2^2 = 4$ pastilhas)
 - Selecionar uma das quatro pastilhas (decodificador)

Decodificação de Endereços

 


Figura A.16 Decodificação de endereços.

Memórias apenas de leitura

- ROM (*Read-Only-Memory*)
 - Memória implementada usando circuitos combinatórios.
 - Um **decodificador** e um **conjunto de portas OR**.
- Memória ROM de 64 bits
 - 16 palavras de 4 bits

Memórias apenas de leitura

Tabela A.8 Tabela verdade para uma ROM


Entrada			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

São as posições da memória ROM.

Saída			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	1	0	0
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	0
1	0	1	1
1	0	0	1
1	0	0	0

Os dados que você quer acessar.

ROM de 64 bits

 

Circuitos somadores

- Adição binária
 - Vai-um (*Carry*)

0	0	1	1
<u>+ 0</u>	<u>+ 1</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 1</u>
0	1	1	10

Adição binária

(a) Adição de um único bit

A	B	Soma	'Val-um'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Adição binária

(a) Adição de um único bit

A	B	Soma	'Vai-um'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(b) Adição com uma entrada de bit de 'vai-um'

C _{In}	A	B	Soma	C _{Out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Adição binária

(a) Adição de um único bit

A	B	Soma	'Vai-um'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(b) Adição com uma entrada de bit de 'vai-um'

C_{in}	A	B	Soma	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 


Circuitos somadores

(a) Adição de um único bit

A	B	Soma	'Vai-um'
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(b) Adição com uma entrada de bit de 'vai-um'


C _{In}	A	B	Soma	C _{Out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

$$\text{Soma} = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A B C + A \bar{B} \bar{C}$$

$$\text{Vai-um} = AB + AC + BC$$

Adição binária

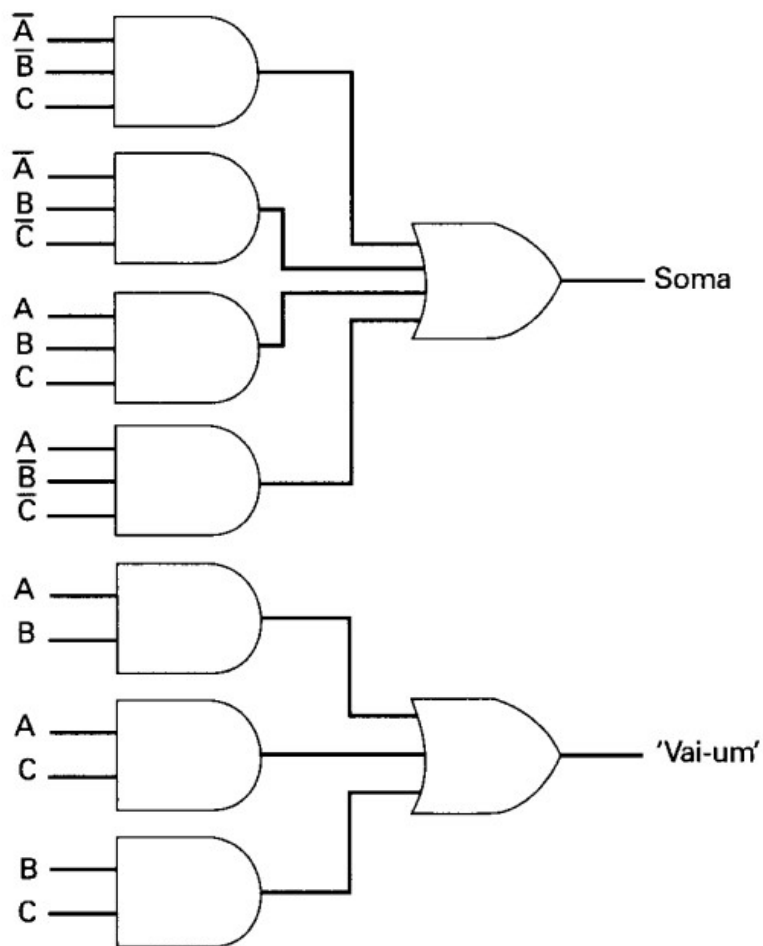

$$\text{Soma} = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A B C + A \bar{B} \bar{C}$$
$$\text{Vai-um} = AB + AC + BC$$

Somador de 4 bits

